R

$V_i(s)$

$V_o(s)$

Z_{eq}

$+$ $+$

$-$ $-$

~~whet~~ ~~$R=$~~ where $Z_{eq} = \left(sL + \frac{1}{sC} \right) \parallel R_L$